10. D.C. Circuits

10.3 Potential dividers

Paper 1

Marking Scheme

Number	Answer
1	C
2	B
3	A
4	B
5	D
6	C
7	B
8	A
9	D
10	D
11	D
12	D
13	C
14	A
15	B

Number	Answer
16	B
17	C
18	A
19	A
20	B
21	A
22	B
23	D
24	A
25	A
26	B
27	C
28	B
29	C